🔁 Перевод: китайский (упрощенный) - русский - www.onlinedoctranslator.com



Нанкин Toppin Microelectronics Co., Ltd.

NanJing Top Power ASIC Corp.

техническая спецификация

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

TP5400

(Зарядка литиевой батареи 1А и микросхема управления наддувом 5В/1А)



описывать

ТР5400Зарядное устройство для одноэлементного литий-ионного аккумулятора и постоянный5ВБуст-контроллер, зарядная часть объединяет такие функции, как высокоточные регуляторы напряжения и зарядного тока, предварительная зарядка, индикация состояния зарядки и отключение зарядки, и может выводить максимум1Аток перезарядки. Схема повышения используетКМОППроцесс производства с чрезвычайно низким током холостого ходаVFМтип переключателяпостоянный/постоянный ток повышающий преобразователь. Он имеет чрезвычайно низкое энергопотребление без нагрузки (менее10 мкА), а ток повышения выходного тока привода может достигать1А. Нет необходимости во внешних ключах, подключи и играй.

Зарядная часть представляет собой линейный понижающий метод, встроенныйПМОП-транзистор, плос схема защиты от обратного потока, поэтому не требуются внешние чувствительные резисторы и блокировочные диоды. Термическая обратная связь автоматически регулирует ток заряда, чтобы ограничить температуру кристалла во время работы с высокой мощностью или в условиям высокой температуры окружающей среды, а полное напряжение фиксируется на уровне4,2 В. Ток заряда можно установить снаружи с помощью резистора. Когда батарея достигает4,2 В После этого зарядный ток постепенно снижается до установленного значения тока1/5,ТР5400Зарядка будет прекращена автоматически. Часть Вооst также имеет встроенную мощность НМОП-транзистор, меньшее внутреннее сопротивление может обеспечить способность движения достигать 5В/ЈА. Более высокий уровень интеграции делаетТР5400Для правильной работы требуется лишь небольшое количество периферийных компонентов. ТР5400Он также включает в себя защиту от температуры зарядки, контур ограничения входного тока, может динамически регулировать ток в соответствии с условиями нагрузки, а также имеет функции быстрого реагирования и отключения при перегрузке по току. В повышающем преобразователе используется метод преобразования частоты, поэтому он имеет чрезвычайно низкое энергопотребление на холостом ходу, пульсацию, более сильную управляемость и более высокую эффективность, чем аналогичные продукты в стране и за рубежом.

Функции

- ★ Программируемый зарядный ток до 1000 мА типичный, до 1,2 A;
- ★ Увеличение выходного тока до 1 A (Vbat = 3,3 B), самые 6ольшие потери выход 1,5 A (Vbat = 3,8 B);
- ★ Автоматическая регулировка частоты (VFM), адаптация к различным форсированным нагрузкам (ток в режиме ожидания без нагрузки 5 В меньше 10 мкА), нет кнопки для запуска Низкое напряжение батареи (менее 3 В) автоматически останавливает повышение;
- Специальная схема для питания мобильных устройств от одноэлементных литий-ионных аккумуляторов;
- Повышение эффективности:88% (тип.),максимум90%;

- Абсолютные максимальные значения
- Входное напряжение питания (Bcc): -0,3 B ~ 10 B
- ΠΡΟΓ: -0,3 B ~ Bcc+0,3 B
- ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ: 0В~7В
- LX: -2B~10B
- VOUT: -0,3 B~10B
- ЧРГ: -0,3 B~10B
- ЛЕТУЧАЯ МЫШЬПродолжительность короткого замыкания: непрерывно
- ЛЕТУЧАЯ МЫШЬКонтактный ток: 1200 мА
- Увеличение максимального выходного тока1,8 А/5 В
- Максимальная температура перехода: 145°С • Работа при постоянном токе/постоянном напряжении с терморегуляцией для максимизации скорости зарядки без опасности перегрева •

Диапазон рабочих температур окружающей среды: от -40°C до 85°C

Предустановленное зарядное напряжение 4,2B с точностью $\pm 1\%$;

Предустановленная точность форсирования 5В с погрешностью $\pm 2,5\%;$

Самый высокий вход может достигать 9 В;

2 индикатора состояния зарядки: выход с открытым стоком для управления светодиодом;


- ток окончания заряда С/5;
- Подзарядка ниже 2,9 ВС/5;
- Мягкий старт зарядки снижает пусковой ток;
- Незачем МОП-транзистор, чувствительный резистор или блокировочный диод;
- 8-контактный корпус ESOP с улучшенными термическими характеристиками.

заявление

- мобильная сила
- Портативные устройства


- Диапазон температур хранения: -65°C~125°C
- Температура контакта (время пайки 10 секунд) : 260 $^{\circ}$ C

полный цикл зарядки (1000 мАчБатарея)

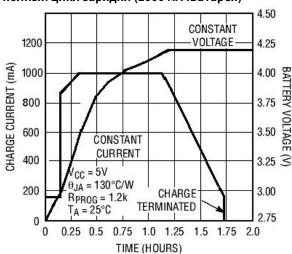




типичное приложение

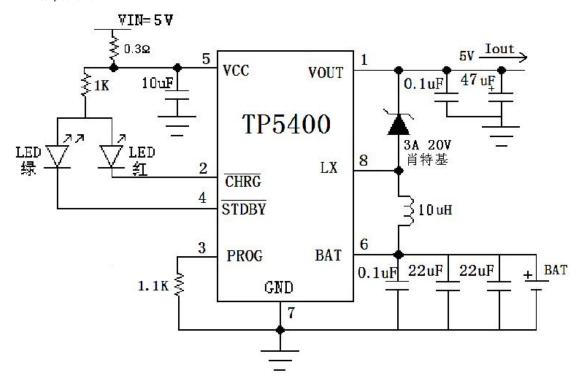

Зарядка одноэлементного литий-ионного аккумулятора1Аи повысить5Ввыход1А контроллер

Упаковка/Информация для заказа

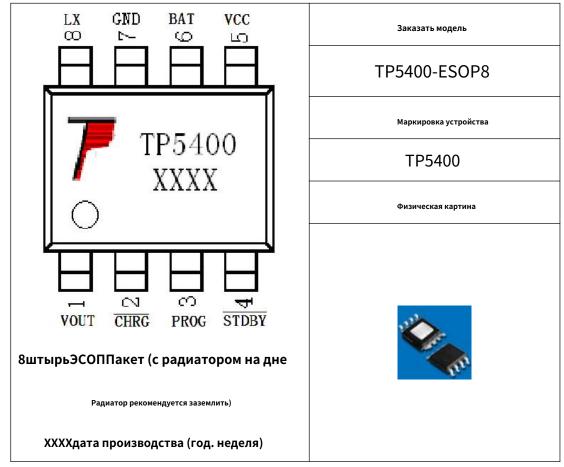



Электрические характеристики

Где примечание к таблице Ф указывает, что показатель подходит для всего диапазона рабочих температур, в противном случае отывкажфавыно251С, в сс=5В если иное не отмечено.

символ	параметр	условие		Мин Тип Макс			Ед. изм
Всс	Входное напряжение питания		•	4.0	5	9,0	В
ясс	Входной ток питания	режим зарядки,рпрог=10К Режим	•		150	500	мкА
		ожидания (прекращение зарядки)	•		40	100	мкА
		режим остановки (рпрогНе подключен,	•		40	100	мкА
		Всс<Влетучая мышь,или же Всс<Вуф)			40	100	мкА
		ускоренный старт			0		мкА
Вплавок	Стабильное выходное (плавающее) напряжение	0°С≤Та≤85°С,ялетучая мышь=40 мА		4.158	4.2	4.242	В
	летучая мышьконтактный ток (кроме как указано Vбат=4.0B)	рпрог=1,5 К, режим зарядки рпрог=1,1 К	•	700	740	800	мА
ЯЛЕТУЧАЯ МЫШЬ		, форсированный режим зарядки без	•	950	1000	1050	мА
		нагрузки,Влетучая мышь=3,8 В	•		- 10	- 100	мкА
Ятрикл	Капельный зарядный ток	Влетучая мышь<Втрикл,Рпрог=1,5 К	•	150	200	250	мА
Втрикл	Пороговое напряжение минимального заряда	рпрог=1,5К,Влетучая мышьподниматься		2,8	2,9	3.0	В
Вуф	ВссПорог блокировки при пониженном напряжении	изВссснизу вверх	•	3.4	3,6	3,8	В
ЯСРОК	С/5Пороговое значение тока завершения	рпрог=1,5 К	•	150	200	250	мА
Впрог	ПРОГконтактное напряжение	рпрог=1,5 К, режим зарядки	•	0,9	1,0	1.1	В
В	ЧРГконтактный выход низкого напряжения	Я _{ЧРГ} =5 мА			0,3	0,6	В
В	STDBY контактный выход низкий уровень	Я =5 мА			0,3	0,6	В
ΔVRECHRG	Пороговое напряжение аккумуляторной батареи	Вплавать-Brechrg		100	150	200	мВ
Тлим	Температура перехода в ограниченном температурном режи	ме			120		°C
Обвинениерна	ОбвинениеМОСТрубка «включает» электричество сопротивление (при Всса такжелЕТУЧАЯ МЫШЬмежду)				450		мОм
TSS	Время плавного пуска	ялетучая мышь=0кялетучая мышь=1200В/Рпрог			20		нас
Тсрок	Завершить время фильтрации компаратора	ялетучая мышьвплоть дояснс/5следующее		0,8	1,8	4	PC
VOUT	увеличить выход5В	Сопротивление нагрузкиРЛ=1к		4.875	5	5.125	В
B _{BatLOW}	Защита от пониженного напряжения батареи	Вбатиз3,6 Вотклонить	•	2,9	3	3.1	В
Влетучая мышьвысокая	Защита от пониженного напряжения батареи разблокирова	ы Вбатиз2,7 Вподниматься	•	3.2	3.3	3.4	В
Фоск	Частота колебаний			300	400	500	кГц
η повысить	повысить эффективность	Влетучая мышь=3,8VIвне=500 мА			90		%
η повысить	повысить эффективность	Влетучая мышь=3,8VIвне=1000 мА			88		%
Дты	максимальный рабочий цикл				75		%
способствовать ростурна	способствовать росту NMOSBнутреннее сопротивление труб	м ВLX=0,4 В			120		мОм
ЯLxleak	способствовать росту NMOSToк утечки трубки	BLX=6B				1	уA
Ильмт_нмос	Ограничение тока импульсного переключателя				4	4,5	А



контактная функция

VOUT(штырь1): Контакт обнаружения выходного

напряжения. подключить буст5В выход.

ЧРГ(штырь2): Зарядка выхода с открытым стоком во время зарядки<u>Электричество</u> **Индикатор состояния**.Когда зарядное устройство заряжает аккумулятор,

ЧРГштифты открыты изнутри<u>Гуан Ла</u> до низкого уровня, указывая на то, что

идет зарядка; в противном случаеЧРГвывод с высоким импедансом

ПРОГ (штырь3): установка зарядного тока, зарядный ток контакты монитора и выключения. Подключить

Точность1%резисторрпрог Ток заряда можно настроить. При зарядке в режиме постоянного тока

напряжение на штыре поддерживается на уровне1В.

ПРОГШтифт также можно использовать для выключения зарядного устройства. установит мощность резистор отключен от земли, внутренний2,5 мкАтекущая воля

ПРОГшпилька вытянута высоко. Когда напряжение на этом выводе достигает прибыть2,7 Впорогового напряжения выключения, зарядное устройство отключается в машинном режиме зарядка прекращается, а входной ток питания падает до

40 мкА. перезагрузитьрпьогПодключение к земле сделает зарядное устройство

Возврат в нормальное рабочее состояние.

ОЖИДАНИЕ (штырь4): указывает на окончание зарядки аккумулятора. Когда зарядка аккумулятора завершенаОЖИДАНИЕвытягивается внутренним переключателем

Низкий уровень означает, что зарядка завершена. Помимо, ОЖИДАНИЕ

Контакты будут находиться в состоянии высокого импеданса.


Всс(штырь5): Входное напряжение питания зарядного устройства. Зарядный входной контакт питания. Типичное значение5В, и должен пройти хотя бы один 10 мкФконденсаторы зашунтированы. когдаВссвплоть до ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ контактное напряжение30 мВв пределах, ТР5400Секция зарядки переходит в режим отключения, повышая напряжение, что позволяетялетучая мышь вплоть до 10 мкАследующее.

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ (штырь6 выходной ток заряда. Этот контакт обеспечивает батарею зарядный ток и отрегулируйте конечное напряжение плавающего режима до4,2 в. Прецизионный внутренний резисторный делитель на этом выводе устанавливает плавающее напряжение в режиме отключения. В формуле внутренний резисторный делитель отключен, а внутренний рабочий блок питания находится в форсированном режомие.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ(штырь7):земельные участки

LX(штырь8):Выходная клемма силовой лампы внутри схемы повышения.

блок-схема

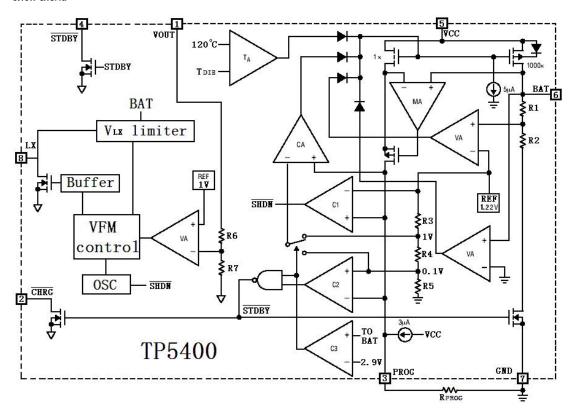



Принцип работы

TP5400 - постоянный ток/постоянное напряжение

Контроллер заряда и ускоренного разряда однозлементных литий-ионных аккумуляторов.

Он способен отдавать ток заряда 1000 мА (при хорошем тепловом исполнении разводки печатной платы). Схема повышения имеет встроенную силовую лампу NMOS, и для нее требуется только внешний индуктор и два датчика Шоттки.

Полюсная трубка и небольшое количество конденсаторов могут дополнить выходное напряжение 5 В.

Когда клемма VOUT подключена к нагрузке, TP5400 может обеспечить Регулируемый источник 5В с мощностью привода 1А.

цикл заряда

Когда напряжение на выводе Vcc поднимается выше порогового уровня UVLO, а настройка подключается между выводом PROG и землей резистор и при подключении аккумулятора к выходу зарядного устройства , начинается цикл зарядки. Если уровень контакта ВАТ ниже 2,9 В зарядное устройство переходит в режим непрерывной предварительной зарядки. В этом режиме TP5400 обеспечивает постоянный ток, составляющий 1/5 от установленного зарядного тока, чтобы повысить текущее напряжение до безопасный уровень для зарядки полным током.

Когда напряжение на контакте ВАТ превышает 2,9 В, зарядное устройство переходит в режим постоянного тока, который обеспечивает постоянную подачу тока на аккумулятор. фиксированный зарядный ток. Когда напряжение на выводе ВАТ достигает конечного поплавка При зарядном напряжении (4,2В) ТР5400 переходит в режим постоянного напряжения, и зарядный ток начинает уменьшаться. Когда зарядный ток падает до 1/5 установленного значения цикл зарядки заканчивается.

Настройка зарядного тока

Ток заряда снимается с помощью соединения вПРОГбулавка с резистор между землей установить. Установите резистор и зарядите Электрический ток рассчитывается по следующим приблизительным формулам. зарядный ток для определения номинала резистора,

форму**л**а:*прог*-

1100

ЯЛЕТУЧАЯ МЫШІ

В клиентских приложенияхрпрог Соотношение с зарядным током можно определить, обратившиси к следующей таблице:

рпрог(ом)	ялетучая мышь		
10к	130 мА		
5к	245 мА		
2к	560 мА		
1,5к	740 мА		
1,1к	1000 мА		

Плата прекращена

Когда зарядный ток достигает конечного плавающего напряжения Цикл заряда прекращается, когда он падает до 1/5 от установленного значения. Должен условие достигается за счет использования компаратора с внутренним фильтром для Вывод PROG контролируется для обнаружения. Когда контакт PROG напряжение падает ниже 200 мВ в течение более чем *Тсерок* (Обычно 1,8 мс), зарядка прекращается. Ток заряда заблокирован выключен, ТР5400 переходит в режим ожидания, в это время входная мощность ТОК ДО 40 МКА примечание: С/5 завершается на непрерывном заряде и сбой в режиме теплового ограничения).

Во время зарядки переходные нагрузки на вывод ВАТ могут вызвать Напряжение на выводе PROG падает до установленного значения при постоянном токе заряда 1/5 кратковременно падает ниже 200 мВ. Завершить сравнение Время фильтрации 1,8 мс на *Тсго*) для обеспечения того, чтобы переходные нагрузки такого рода не приводили к преждевременному прекращению цикла заряда конец. Как только средний ток заряда упадет ниже 1/5 установленного значения , TP5400 завершает цикл зарядки и прекращает подачу тока через контакт ВАТ. В этом состоянии БАТ ведет Все нагрузки на ноги должны питаться от аккумуляторов.

В режиме ожидания ТР5400 постоянно контролирует напряжение на контакте ВАТ. Если напряжение на этом выводе упадет до 4,1 В B Порог перезарядки (*кеснка*)Вслед за этим начинается еще один цикл заряда, и на батарею снова подается ток. когда в При ручном перезапуске цикла зарядки в режиме ожидания входное напряжение должно быть удалено, а затем снова подано или должно быть отключено Отключите зарядное устройство и перезапустите, используя контакт PROG.

Индикатор состояния зарядки (СНRG ОЖИДАНИЕ)

ТР5400Имеется два выхода индикации состояния с открытым стоком конец, ЧРГа такжеОЖИДАНИЕ. Когда зарядное устройство заряжается, ЧРГтянут низко, в других штатах государство, ЧРГв высокоимпедансном состоянии. Когда аккумулятор не подключен к зарядному устройству, ЧРГвыходной импульсный сигнал указывает на отсутствие Установите батарею. Когда подключение батареиЛЕТУЧАЯ МЫШьВнешняя емкость вывода равна 10 мкФВремя ЧРГПериод мигания ок.0,5-2 второй.

Когда функция индикации состояния не используется, неиспользуемый статус Указывает, что выход подключен к земле.

Состояние светового индикатора можно посмотреть в следующей таблице:



зарядка	красный свет	зеленый свет ОЖИДАНИЕ	
состояние зарядки	Яркий	гасить	
батарея полностью заряжена	гасить	Яркий	
нет состояния батареи	мерцание	Яркий	
Когда буст работает	гасить	гасить	

Блокировка при пониженном напряжении заряда

Внутренняя схема блокировки пониженного напряжения регулирует входное напряжении линия контролируется, и до того, как Vcc превысит порог блокировки при пониженном напряжении прежде чем оставить зарядное устройство в выключенном режиме. Схема УВЛО сделает Зарядное устройство остается в режиме отключения. Если компаратор UVLO срабатывает, Vcc поднимается на 50 мВ выше напряжения батареи. Зарядное устройство не выйдет из режима отключения раньше.

В случае блокировки зарядки, если напряжение литиевой батареи выше 3 В автоматически включается схема повышения напряжения.

автоматический перезапуск

После завершения цикла зарядки ТР5400 берет со временем фильтрации 1,8 мс (*Тперезарядить*) для постоянного контроля напряжения на выводе ВАТ контроль. Когда напряжение батареи падает до 4,1 В (примерно от 80% до 90% емкости), цикл зарядки тяжелый новый старт. Это гарантирует, что батарея поддерживается на уровне (или близком к) полностью заряженное состояние и исключает необходимость периодической подзарядки необходимость запуска цикла. Во время цикла перезарядки ЧРГвывод булавки повторно входит в состояние сильного понижения государство,ОЖИДАНИЕ выходной контакт снова входит в состояние высокого импеданса

Плавный пуск зарядного тока


ТР5400 включает в себя

схема плавного пуска, минимизирующая пусковой ток при Когда цикл заряда инициирован, ток заряда будет Подъем от 0 до значения полной шкалы примерно за 20 мс. Во время запуска это максимизирует
Уменьшить влияние переходных токовых нагрузок на блок питания.

Цепь ускоренного разряда

Схема повышения использует запас энергии катушки индуктивности и пропускает

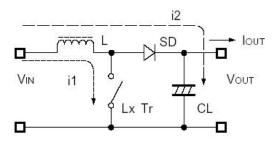Благодаря общему эффекту прокачки с входным источником питания,
выходное напряжение выше входного. Как показано ниже:



Цепь наддува не подключена к источнику питания зарядки и литиевой батарее

Когда напряжение батареи составляет 3-4,2 В, схема повышения напряжения запускается автоматически, Непрерывный выходной источник постоянного напряжения 5 В. Кроме того, когда напряжение ВАТ составляет 3-4,2 В, а входное напряжение питания Vcc меньше 3,8 В или Vcc-Vbat+50 мВ, а клемма PROG плавает, усиление также будет работать. Бустерная схема с функцией защиты от низкого напряжения литиевой батареи Да, когда напряжение литиевой батареи составляет всего 3 В, ТР5400 автоматически

Бустерная схема имеет функцию нормального режима ожидания без нагрузки.

Имеет очень низкий ток холостого хода, средний ток холостого хода примерно меньше

10 мкА, что гарантирует длительное бездействие литиевой батареи

Он по-прежнему может эффективно поддерживать собственную мощность, расширяя внешний аккумулятор.

Время ожидания системы.

Литиевая батарея под напряжением автоматическое отключение

Цепь форсирования имеет функцию защиты от низкого напряжения литиевой батареи, когда

Когда напряжение литиевой батареи составляет всего 3 В, ТР5400 автоматически отключается.

способствовать росту. Когда литиевая батарея восстановится до уровня выше 3,3 В, остановите

Состояние отменяется, и бустер возобновляет работу.

Соединения радиатора и тепловые соображения

потому чтоЕSOP8Размер упаковки маленький, большой
Плохое рассеивание тепла в текущих приложениях может привести к зарядке
Поток уменьшается за счет защиты от перегрева. Рекомендуемый радиатор в нижней части чипа
а такжепечатная платаМедные соединения, нижний радиатор можно заземлить или
Он остается плавающим и не может быть подключен к другим потенциалам. с использованием теплового дизайна
СложныйПКкомпоновка платы для максимизации доступного
Зарядный ток не менее важен. для рассеянияІС
Тепло, выделяемое на пути отвода тепла от матрицы к выводной раме
стойке и через провод пиковой стойки (особенно провод заземления)
прибытьПКПластинчатая медная поверхность.ПКМедная поверхность платы является радиатором.
Область медной фольги, соединенная с выводами, должна быть как можно шире и вытянута наружу.
Доберитесь до большей медной области, чтобы распределить тепло вокруг
Окружающая среда. когда проводитсяПКПри проектировании компоновки платы также должны
учитываться другие источники тепла на плате, не относящиеся к зарядному устройству.

влияет ток.



В. Шунтирующий конденсатор

высокодобротные характеристики, поэтому при определенных условиях пуска (чем

например, подключение входа зарядного устройства к работающему источнику питания)

Шунтирование входа может использовать конденсаторы многих типов.


Можно генерировать переходные сигналы высокого напряжения, рекомендуется использовать электрические


Однако следует соблюдать осторожность при использовании многослойных керамических конденсаторов. растворные конденсаторы или танталовые конденсаторь


Поскольку некоторые типы керамических конденсаторов обладают собственным резонансом и

Описание пакета

8штырьЭСОПпакет (единицамм)

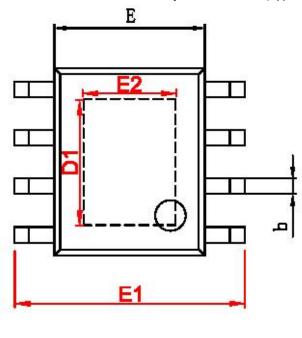

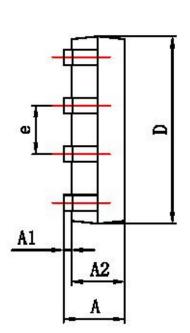

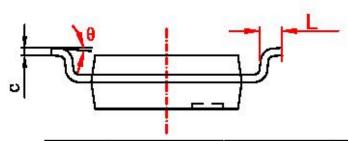

字符	Dimensions I	n Millimeters	Dimensions	In Inches	
	Min	Max	Min	Max	
Α	1. 350	1. 750	0. 053	0.069	
A1	0. 050	0. 150	0. 004	0.010	
A2	1. 350	1. 550	0. 053	0.061	
b	0. 330	0. 510	0. 013	0. 020	
С	0. 170	0. 250	0.006	0.010	
D	4. 700	5. 100	0. 185	0. 200	
D1	3. 202	3. 402	0. 126	0. 134	
Е	3.800	4. 000	0. 150	0. 157	
E1	5. 800	6. 200	0. 228	0. 244	
E2	2. 313	2. 513	0. 091	0.099	
е	1. 270 (BSC)		0. 050 (BSC)		
L	0. 400	1. 270	0.016	0.050	
θ	0 °	8 °	0°	8 °	



ТР5400Меры предосторожности при использовании теста

- 1, Чтобы обеспечить надежное использование в различных ситуациях и предотвратить надежность чипа, вызванную всплесками и сбоями падение, предложилТР5400в приложенииВкк,ЛЕТУЧАЯ МЫШьа такжеVOUTКонденсатор, требуемый клеммой, желательно располагать близко к выводу чипа, не слишком далеко, и настоятельно рекомендуется подключать его параллельно.0,1 мкФкерамических конденсаторов близко к контактам. 2, ЛЕТУЧАЯ МЫШь Значение емкости терминала рекомендуется использовать два параллельных22 мкФемкость,VOUTЗначение емкости клеммы должно быть не менее 47 мкФ(Если значение емкости слишком мало, это приведет к нестабильной работе чипа, и это настоятельно требуется.VOUTДля выводов используются танталовые конденсаторы или электролитические конденсаторы), которые имеют хорошие частотные характеристики. Кроме того, посколькуLXКогда транзистор привода переключателя выключен, будет генерироваться пиковое напряжение, а значение емкости конденсатора должно быть не менее расчетного выходного напряжения.3 раз.
- 3, значение индуктивности3,3-22 мкГнрекомендовать 10 мкГн. Кроме того, полное сопротивление постоянного тока внешней катушки индуктивности должно быть небольшим, а допустимая токова высоким и не достигнет магнитного насыщения во время работы.
- 4, В качестве внешнего диода следует выбрать диод Шоттки с более высокой скоростью переключения, рекомендуется использовать SS32. 5, Чип рассчитан на большую нагрузку, поэтому чем меньше расстояние между периферийными компонентами и чипом, тем лучше.
- Короче лучше. особенно получил\OUTKомпоненты в конце должны минимизировать длину соединения с конденсатором. 6,3АЗЕМЛЕНИЕКлемма должна быть полностью заземлена, в противном случае нулевой потенциал внутри микросхемы изменится с током переключения, что приведет к
 Рабочее состояние нестабильно.